UNI-FC Test N°3: Curvas características V-I

Física III CF2B1

MESA: _____

Apellidos	Nombres	Código	Firma
1.			
2.			
3.			

MARCAR SÓLO LAS AFIRMACIONES CORRECTAS

1.

A. La intensidad de la corriente depende sólo de la resistencia eléctrica del material.
B. Cada material tiene una resistividad que lo caracteriza.
C. El paso de la corriente tiende a aumentar la temperatura del material.
D. La intensidad de la corriente depende solo de la diferencia de potencial aplicado al material.

2.

A. El foquito que se usó en el laboratorio soporta como máximo 12 voltios. Si el filamento de tungsteno tiene una resistencia de 1,5 ohmios, entonces la corriente máxima que soportará será de 8 Amperios.
B. La resistencia en ciertos materiales es independiente de la intensidad de corriente que por ellos circula.
C. En estos casos al variar el voltaje aplicado se obtendrá una variación de la intensidad de corriente que es directamente proporcional a la variación del voltaje.
D. Si un elemento cumple con la ley de Ohm, entonces, cuando la intensidad de la corriente tiende a cero, su resistencia tiende al infinito.

3.

A. Existen otros materiales cuya resistencia depende de la intensidad de corriente que por ellos circula.
B. En ciertos casos la resistencia aumenta con el aumento de la intensidad de corriente.
C. Es decir, si se duplica la diferencia de potencial la nueva intensidad de corriente será menor que el doble de la original.
D. Un semiconductor es una sustancia que a la temperatura ordinaria posee una conductividad eléctrica intermedia entre las de los aislantes y la de los buenos conductores.

4. Haga un esquema (diagrama de bloques) de un reóstato, y, explique su uso en este laboratorio.

5. Haga un esquema del circuito que utilizó, e, indique el procedimiento que siguió para la obtención de los datos del laboratorio, para el caso del diodo.